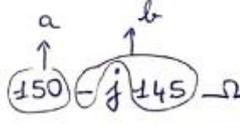


PCPI – 1 TS CIRA  Contrôle Industriel et Régulation Automatique	Chapitre 4 Dipôles en sinusoïdal et puissances	Electricité
--	--	-------------

CORRECTION

FICHE EXERCICES 8


EXERCICE 1

1. $Z_{eq} = Z_1 + Z_2$ (série)
 $= R - \frac{j}{\omega C} = 150 - \frac{j}{22 \times 10^{-6} \times 2\pi \times 50} = 150 - j145 \Omega$

2. $|Z_{eq}| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{150^2 + (-145)^2} = 209 \Omega$
3. $\varphi = \arctan \frac{b}{a} = \arctan \frac{-145}{150} = -0,77 \text{ rad}$
4. $I_{eff} = \frac{U_{eff}}{|Z_{eq}|} = \frac{230}{209} = 1,1 \text{ A}$
5. $P = U_{eff} \times I_{eff} \times \cos \varphi = 230 \times 1,1 \times \cos(-0,77) = 182 \text{ W}$
 $P = P_R + P_C = U_{effR} \times I_{eff} \times \cos 0 + U_{effC} \times I_{eff} \times \cos(-\frac{\pi}{2})$
 $= R \times I_{eff} \times I_{eff} \times 1 + 0$
 $= 150 \times 1,1^2 = 182 \text{ W}$

EXERCICE 2

1. $S_{RC} = U_{eff} \times I_{eff} = 230 \times 1,1 = 253 \text{ VA}$
2. $S_R = U_{effR} \times I_{eff} = R \times I_{eff}^2 = 150 \times 1,1^2 = 181,5 \text{ VA}$
3. $S_C = U_{effC} \times I_{eff} = \frac{I_{eff}^2}{\omega C} \times I_{eff} = \frac{1,1^2}{22 \times 10^{-6} \times 2\pi \times 50} = 175,1 \text{ VA}$
4. $S_R + S_C \neq S_{RC}$

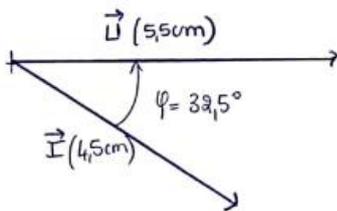EXERCICE 3



$$U_{eff} = 5,5 \times 10 = 55 \text{ V}$$

$$I_{eff} = 4,5 \times 1 = 4,5 \text{ A}$$


$$\varphi = 32,5^\circ$$

$$P = U_{eff} \times I_{eff} \times \cos \varphi = 55 \times 4,5 \times \cos(32,5^\circ) = 209 \text{ W}$$

$$Q = U_{eff} \times I_{eff} \times \sin \varphi = 55 \times 4,5 \times \sin(32,5^\circ) = 133 \text{ VAR}$$

$$S = U_{eff} \times I_{eff} = 55 \times 4,5 = 247,5 \text{ VA}$$
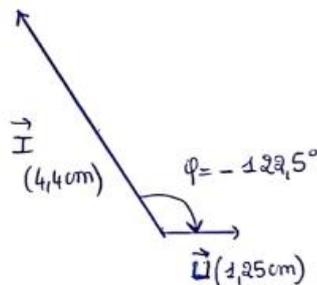
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{209^2 + 133^2} = 247 \text{ VA}$$



$$U_{eff} = 1,25 \times 50 = 12,5 \text{ V}$$

$$I_{eff} = 4,4 \times 1 = 4,4 \text{ A}$$

$$\varphi = -122,5^\circ$$

$$P = U_{eff} \times I_{eff} \times \cos \varphi = 12,5 \times 4,4 \times \cos(-122,5^\circ) = -29 \text{ W}$$

$$Q = U_{eff} \times I_{eff} \times \sin \varphi = 12,5 \times 4,4 \times \sin(-122,5^\circ) = -46,4 \text{ VAR}$$

$$S = U_{eff} \times I_{eff} = 12,5 \times 4,4 = 55 \text{ VA}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(-29)^2 + (-46,4)^2} = 55 \text{ VA}$$

EXERCICE 4

1. $P = U_{eff} \times I_{eff} \times \cos \varphi$

2. $P_R = U_{effR} \times I_{eff} \times 1 = R \times I_{eff}^2 = \frac{U_{effR}^2}{R}$

3. $P_L = U_{effL} \times I_{eff} \times 0 = 0W$

4. $Q = U_{eff} \times I_{eff} \times \sin \varphi$

5. $Q_R = U_{effR} \times I_{eff} \times 0 = 0VAR$

6. $Q_L = U_{effL} \times I_{eff} \times 1 = L \times \omega \times I_{eff}^2 = \frac{U_{effL}^2}{L \times \omega}$

7. $S = U_{eff} \times I_{eff} \quad S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

8. $P_{totale} = P_L + P_R = P_R = R \times I_{eff}^2$

$Q_{totale} = Q_L + Q_R = Q_L = L \times \omega \times I_{eff}^2$

9. $U_{eff}^2 \times I_{eff}^2 = P^2 + Q^2$

$U_{eff} \times I_{eff}^2 = R^2 \times I_{eff}^4 + L^2 \omega^2 \times I_{eff}^4$

$U_{eff} = R^2 \times I_{eff}^3 + L^2 \omega^2 \times I_{eff}^3 \Rightarrow I_{eff} = \frac{U_{eff}}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} = 0,73A$

10. $\cos \varphi = \frac{P}{U_{eff} \times I_{eff}} = \frac{R \times I_{eff}^2}{U_{eff} \times I_{eff}} = \frac{R \times I_{eff}}{U_{eff}} = \frac{10 \times 0,73}{230} = 0,032$

EXERCICE 5

1. $I_{eff} = \frac{P}{U_{eff} \times \cos \varphi} = \frac{1500}{230 \times 0,87} = 7,5A$

2. $S = U_{eff} \times I_{eff} = 230 \times 7,5 = 1725 VA$

3. $Q = U_{eff} \times I_{eff} \times \sin \varphi = 230 \times 7,5 \times \sin(\arccos(0,87)) = 850 VAR$

EXERCICE 6

① $I_{eff1} = \frac{U_{eff}}{R} = \frac{220}{440} = 0,5A$


$I_{eff2} = U_{eff} \times C \times \omega = 220 \times 5 \times 10^{-6} \times 2\pi \times 50 = 0,35A$

$I_{eff3} = \frac{U_{eff}}{L \times \omega} = \frac{220}{1 \times 2\pi \times 50} = 0,7A$

② $1cm \leftrightarrow 0,1A$ ③ $\varphi_1 = 0rad$
 $1cm \leftrightarrow 110V$ $\varphi_2 = +\pi/2rad$
 $\varphi_3 = -\pi/2rad$

④ $\vec{I} = \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3$
 $i(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t)$

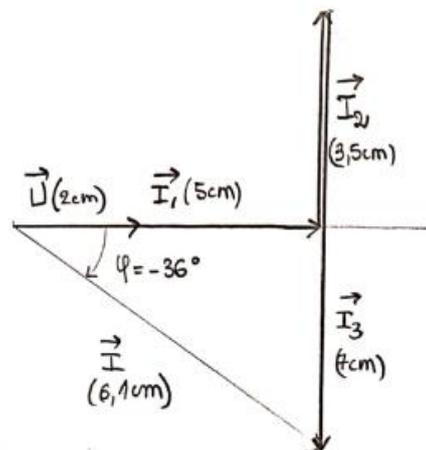⑤ $I_{eff} = 6,1 \times 0,1 = 0,61A$
 $10 - 36^\circ$



4/5

EXERCICE 7

$$1. P_{\text{totale}} = \underbrace{P_C + P_L + P_R}_{=0} = R \times I_{\text{eff}}^2 \quad L = 1H \quad | \quad \text{---} \text{---} \text{---}$$

$$= 440 \times 2^2 = 1760W \quad C = 5\mu F$$

$$2. Q_{\text{totale}} = Q_C + Q_L + \underbrace{Q_R}_{=0} = L \omega I_{\text{eff}}^2 - \frac{I_{\text{eff}}^2}{C \omega} = -1289 \text{ VAR}$$

$$3. S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1760^2 + 1289^2} = 2182 \text{ VA}$$

$$4. U_{\text{eff}} = \frac{S}{I_{\text{eff}}} = \frac{2182}{2} = 1091 \text{ V}$$

$$5. \cos \varphi = \frac{P}{U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}}} = \frac{1760}{2182} = 0,81$$

EXERCICE 8

$$1. P = 20 \times 100 + 3 \times 1500 = 6500W$$

$$2. Q_L = 0 \text{ VAR}$$

$$3. Q_N = U_{\text{eff}} \times I_{\text{eff}N} \times \sin \varphi$$

$$\rightarrow I_{\text{eff}N} = \frac{P}{U_{\text{eff}} \times \cos \varphi} = \frac{1500 \times 3}{230 \times 0,80} = 24A$$

$$Q_N = 230 \times 24 \times \sin(\arccos(0,80)) = 3375 \text{ VAR}$$

$$4. Q_{\text{tot}} = 3375 \text{ VAR}$$

$$5. S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{6500^2 + 3375^2} = 7324 \text{ VA}$$

$$6. \left. \begin{aligned} I_{\text{eff}} &= \frac{S}{U_{\text{eff}}} = \frac{7324}{230} = 32A \\ I_{\text{eff}} &= \frac{P}{U_{\text{eff}} \times \cos \varphi} = \frac{6500}{230 \times 0,80} = 35A \end{aligned} \right\} \neq$$

$$+ \text{---} \text{---} \text{---} \quad P_C = 0W$$

$$8. I_{\text{eff}}' = \frac{P}{U_{\text{eff}} \times \cos \varphi'} = \frac{6500}{230 \times 0,93}$$

$$9. I_{\text{eff}}' < I_{\text{eff}}$$

I ↓ donc moins pertes par effet Joule.