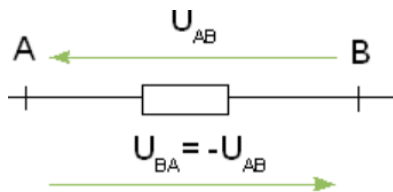
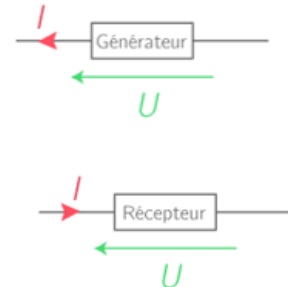
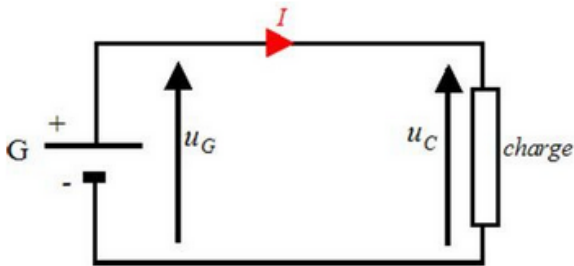


ACTIVITE 3 : Conventions – Sources de tension / intensité

CORRECTION

QUELLES CONVENTIONS ?


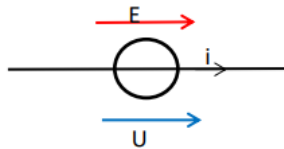
$$U_{AB} = V_A - V_B$$

QU'EST-CE QU'UNE SOURCE DE TENSION ?

Caractéristique d'une source de tension parfaite

Modèle $U = E$


Symbole :


QU'EST-CE QU'UNE SOURCE DE COURANT ?

Caractéristique d'une source de courant parfaite

Modèle $i = I$

Symbole :

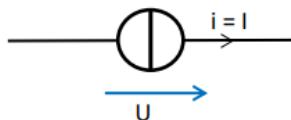

Vidéos utiles pour consolider les points suivants :

Convention

<https://www.youtube.com/watch?v=qbFsqtqDS84>
