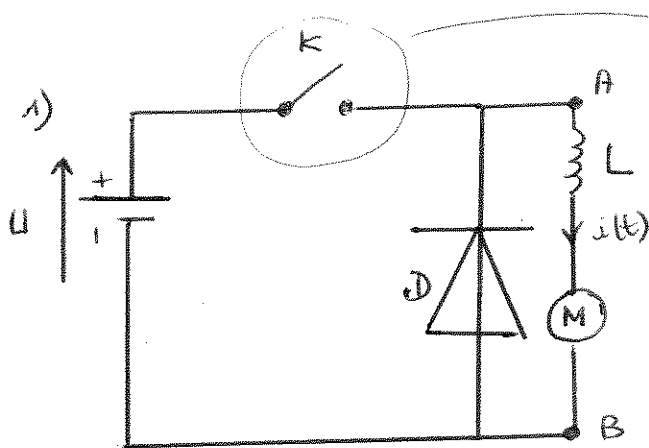


Exercice 1

partie 1




2) interrupteur K peut être un transistor

3) α = rapport cyclique

$$\alpha = \frac{t_{on}}{T} \text{ en } \%$$

4) permet continuité du courant dans la charge même si K ouvre.

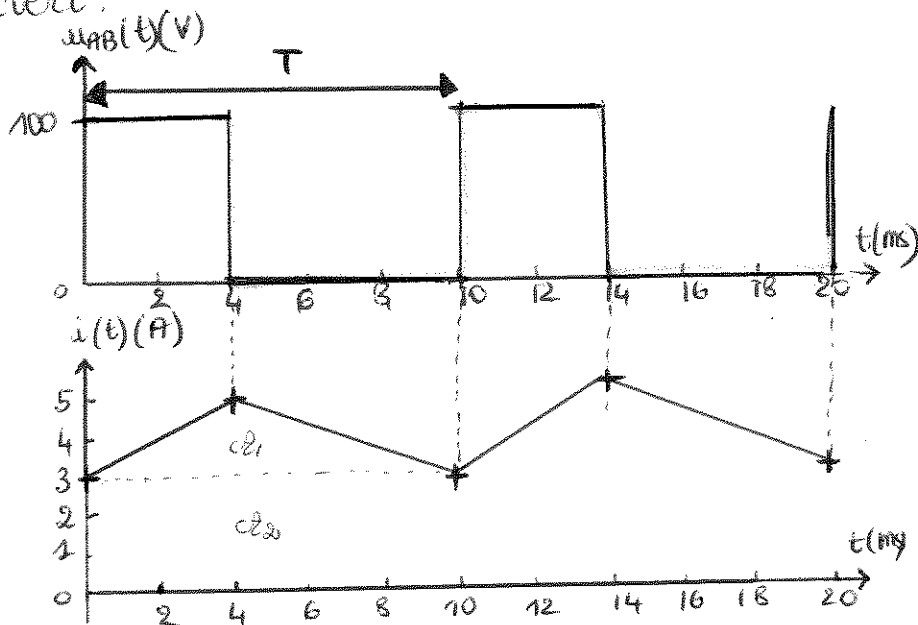5) $T = 20 \text{ ms}$
 $\alpha = 0,4 \%$
 $U = 100 \text{ V}$



7) $\langle u_{AB}(t) \rangle = \frac{\mathcal{A}_1}{T} = \frac{U \times \alpha T}{T} = U \alpha$

$$\langle u_{AB}(t) \rangle = 0,4 \times 100 = 40 \text{ V}$$

8) $\langle i(t) \rangle = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} = \frac{5 + 3}{2} = 4 \text{ A}$

$$\langle i(t) \rangle = \frac{\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2}{T} = \frac{10 \times 2 + 10 \times 3}{10} = 4 \text{ A}$$

partie 2

$$U = 100 \text{ V}$$

$$\alpha = 0,8$$

$$f.e.m = 75 \text{ V}$$

$$m = 850 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$$

g) a) $\langle u_{AB}(t) \rangle = U \times \alpha = 100 \times 0,8 = 80 \text{ V}$

b) on sait que :

$$\langle u_{AB}(t) \rangle = \langle u_H \rangle + \underbrace{\langle u_L \rangle}_{\langle L \times \frac{di(t)}{dt} \rangle = 0}$$

$$\langle u_H \rangle = 80 \text{ V}$$

$$c) \text{ f.e.m} = E = U_n - r \times I$$

$$\langle E \rangle = \langle U_n \rangle - \langle r \times I \rangle$$

$$\langle I \rangle = \frac{\langle U_n \rangle - \langle E \rangle}{r} = \frac{80 - 75}{2,4} = 2,1 \text{ A}$$

$$d) \left. \begin{array}{l} T_{em} = B \times \phi \times I \\ E = B \times \phi \times \Omega \end{array} \right\} \frac{T_{em}}{E} = \frac{I}{\Omega} \Rightarrow T_{em} = \frac{E \times I}{\Omega} = \frac{P}{\Omega}$$

$$T_{em} = \frac{75 \times 2,1}{\frac{850 \times 2\pi}{60}} = 1,77 \text{ N.m}$$

$$10) \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 0,4 \\ T_{em} = 1,77 \text{ N.m} \\ I = 2,1 \text{ A} \\ r = 2,4 \text{ A} \\ U = 100 \text{ V} \end{array} \right.$$

$$\Omega = \frac{E \times I}{T_{em}} = \frac{(U_n - r I) \times I}{T_{em}} = \frac{(U_{AB} - r I) \times I}{T_{em}} \\ = \frac{(U \times \alpha - r I) \times I}{T_{em}} = \frac{(100 \times 0,4 - 2,4 \times 2,1) \times 2,1}{1,77}$$

$$\Omega = 41,5 \text{ rad.s}^{-1} \quad \downarrow \quad \times \frac{60}{2\pi} \\ n = 396 \text{ tr. min}^{-1}$$

$$11) \begin{array}{ll} \text{si } \alpha = 0,4 & \text{alors } n = 396 \text{ tr. min}^{-1} \quad \Omega = 41,5 \text{ rad.s}^{-1} \\ \text{si } \alpha = 0,8 & \text{alors } n = 850 \text{ tr. min}^{-1} \quad \Omega = 89 \text{ rad.s}^{-1} \end{array}$$

commander

rapport cyclique


Exercice 2

$$E = 30V$$

$$E' = f \cdot e \cdot m = 0,20 \times \overset{\text{tr} \cdot \text{min}^{-1}}{m}$$

$$1) \text{ fréquence: } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} = 10^3 \text{ Hz}$$
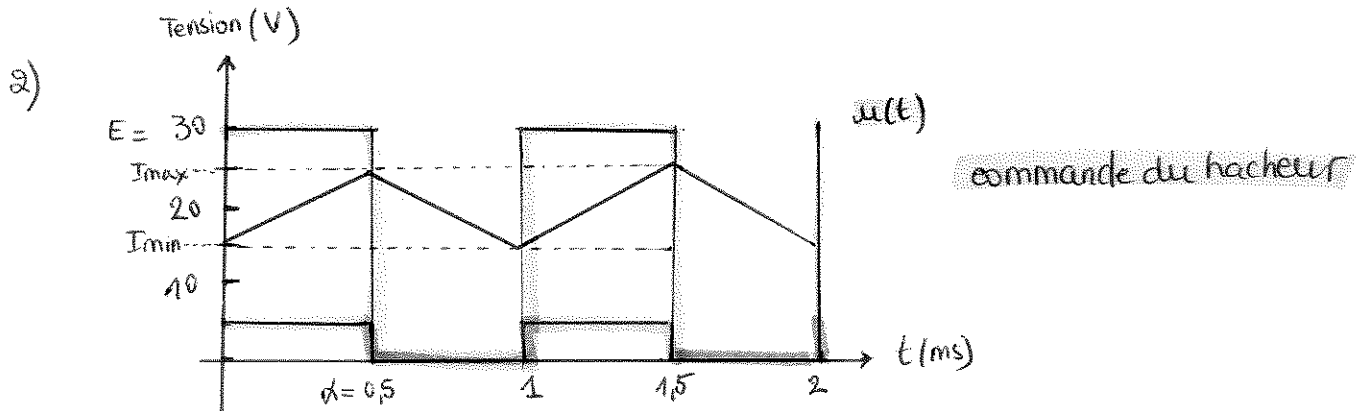
$$\text{rapport cyclique: } \alpha = 0,5$$



$$3) \langle u(t) \rangle = E \times \alpha$$


$$4) \left. \begin{array}{l} I_{\min} = 1,5A \\ I_{\max} = 2,0A \end{array} \right\} \langle I(t) \rangle = \frac{I_{\min} + I_{\max}}{2} = \frac{1,5 + 2,0}{2} = \frac{3,5}{2} = 1,75A$$

$$6) \left| \begin{array}{l} I = 1,75A \\ u_L = 0V \\ R = 2,0\Omega \end{array} \right. \text{ Loi des mailles: } \langle u(t) \rangle = E' + R \times I + \underbrace{u_L}_{=0}$$

$$\begin{aligned} E' &= E\alpha - R \times I \\ &= 30 \times 0,5 - 2 \times 1,75 \\ &= 11,5V \end{aligned}$$

$$m = \frac{E'}{0,20} = \frac{11,5}{0,20} = 57,5 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$$

Exercice 4

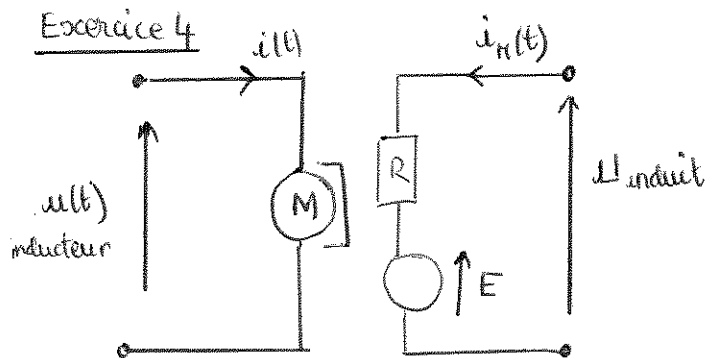

$$R = 0,1 \Omega$$

$$E = 2 \phi \Omega$$

$$2 \text{ V} \cdot \text{rad}^{-1} \cdot \text{s}$$

$$\langle I \rangle = 10 \text{ A}$$

Batterie $U = 12 \text{ V}$

stratégie 1

$$1) \text{ si } u(t) = 12 \text{ V}$$


$$I = 10 \text{ A}$$

$$0 < t < \alpha T$$

$$0 < t < 75 \mu\text{s}$$

composants commandés $k_1 k_3$

composants passants $T_1 T_3$

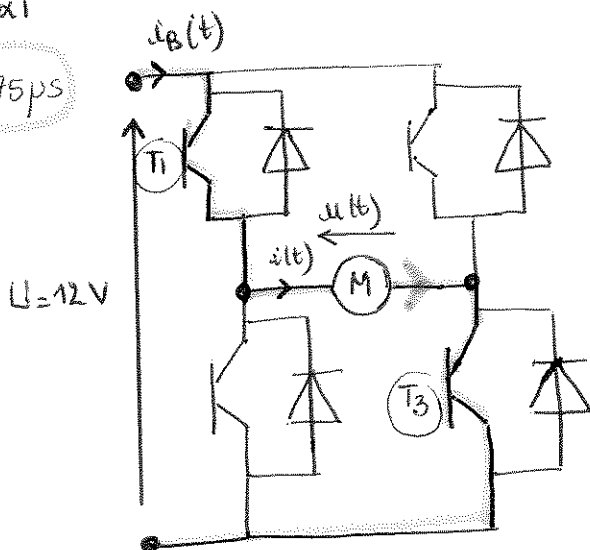

$$\left. \begin{array}{l} u(t) = 12 \text{ V} \\ i(t) > 0 \end{array} \right\} p(t) > 0$$

moteur reçoit de l'énergie

Batterie $\rightarrow$ charge moteur

$$i_B(t) = 10 \text{ A}$$

$$2) \text{ si } u(t) = -12 \text{ V}$$


$$\alpha T < t < T$$

$$I = 10 \text{ A}$$

composants commandés $k_2 k_4$

composants passants $D_2 D_4$

$$75 \mu\text{s} < t < 100 \mu\text{s}$$

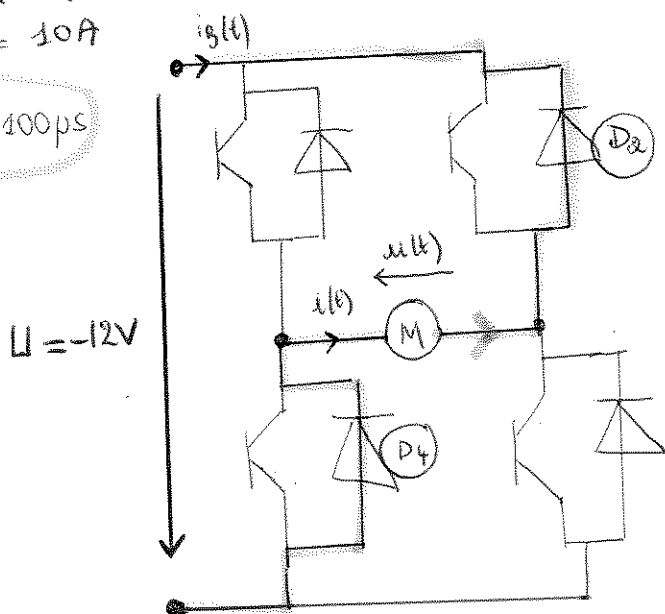


$$\left. \begin{array}{l} u(t) = -12 \text{ V} \\ i(t) > 0 \end{array} \right\} p(t) < 0$$

moteur libère de l'énergie

charge $\rightarrow$ batterie

$$i_B(t) = -10 \text{ A}$$

3) courant:

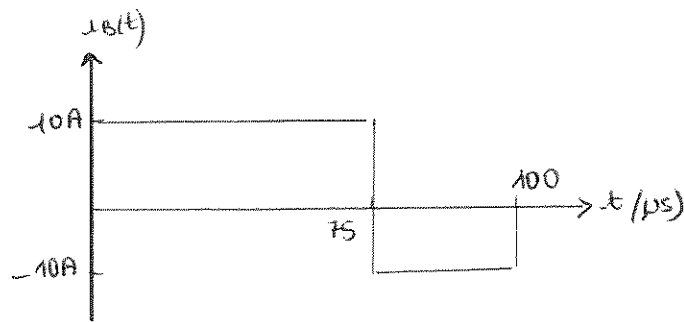

4) tension: $\langle u(t) \rangle = \frac{12 \times 75 - 12 \times 25}{100} = 6V$

5) vitesse rotation: $E = B \cdot \phi \cdot \Omega$ donc $\Omega = \frac{E}{B \cdot \phi}$

$E = U - R \times I$ $\Omega = \frac{U - RI}{B \phi} = \frac{6 - 0,1 \times 10}{2}$

$\Omega = 2,5 \text{ rad.s}^{-1}$

$\Omega > 0$ le store se déploie

6) moment du couple: $T_{em} = B \cdot \phi \cdot I$
 $= 2 \times 10$
 $= 20 \text{ N.m}$

puissance mécanique: $P_{em} = T_{em} \times \Omega$
 $= 20 \times 2,5$
 $= 50 \text{ W}$


stratégie 2

7) si $u(t) = 12V$
 $0 < t < \alpha T$
 $I = -10A$

composants
commandés | K_1 et K_3

composants
passants | D_1
 D_3

$0 < t < 25\mu s$

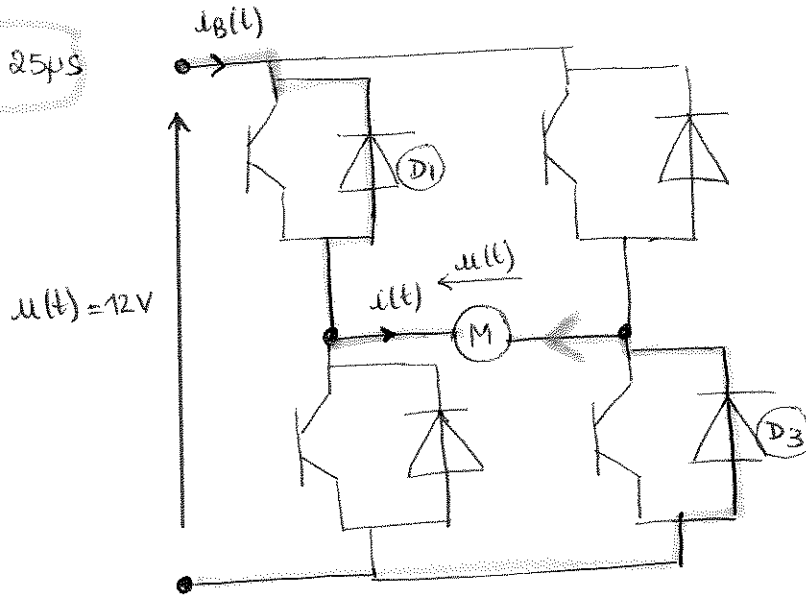


$u(t) = 12V$
 $i(t) < 0$ } $p(t) < 0$
 moteur libère de l'énergie
 / moteur
 charge → batterie
 $i_B(t) = -i(t) = +10A$

si $u(t) = -12V$
 $\alpha T < t < T$
 $I = -10A$


composants
commandés

composants
passants

$25\mu s < t < 100\mu s$

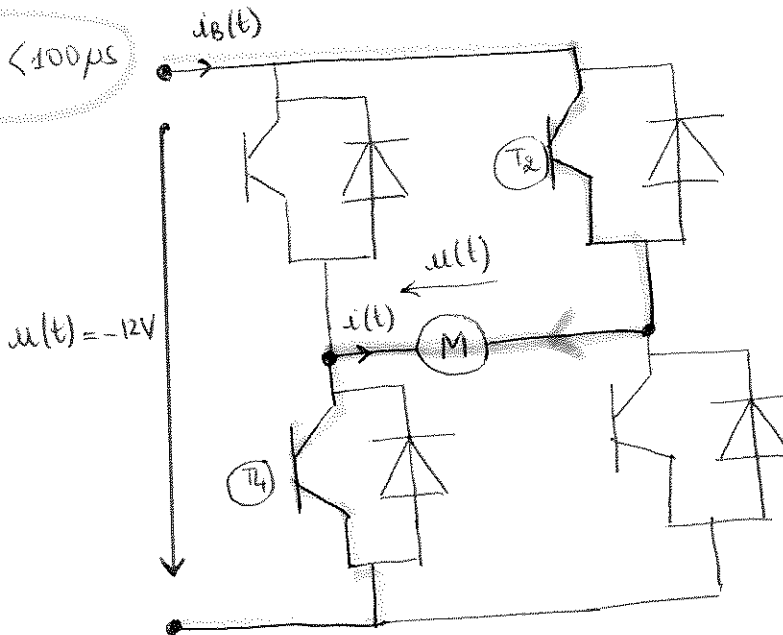

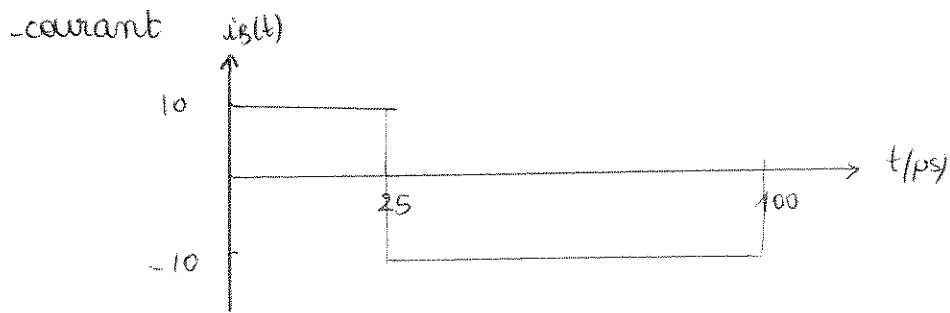$u(t) = -12V$
 $i(t) < 0$ } $p(t) > 0$
 moteur reçoit de l'énergie
 batterie → charge
 $i_B(t) = i(t) = -10A$



tension $\langle u(t) \rangle = \frac{12 \times 25 - 12 \times 75}{100} = -6 \text{ V}$

vitesse rotation $\Omega = \frac{E}{k\phi} = \frac{U - R \times I}{k\phi} = \frac{-6 - 0,1 \times (-10)}{2}$

$\Omega = -2,5 \text{ rad.s}^{-1}$ $\Omega < 0$ stone se rétrique

moment du couple $T_{em} = k\phi I$
 $= 2 \times (-10)$
 $= -20 \text{ N.m}$

puissance mécanique $P_{em} = T_{em} \times \Omega$
 $= -20 \times -2,5$
 $= 50 \text{ W}$